

Diseño con microcontroladores

Entradas y salidas digitales: Clase II

Marco Xavier Rivera González

marco.rivera@upm.es

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid

2024-2025



Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos



POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID


LEONARDO PINOUT



Máximo 20mA por pin,
recomendado 10mA

Máximo 200mA de
consumo en todo el
microcontrolador

Atmega 32U4

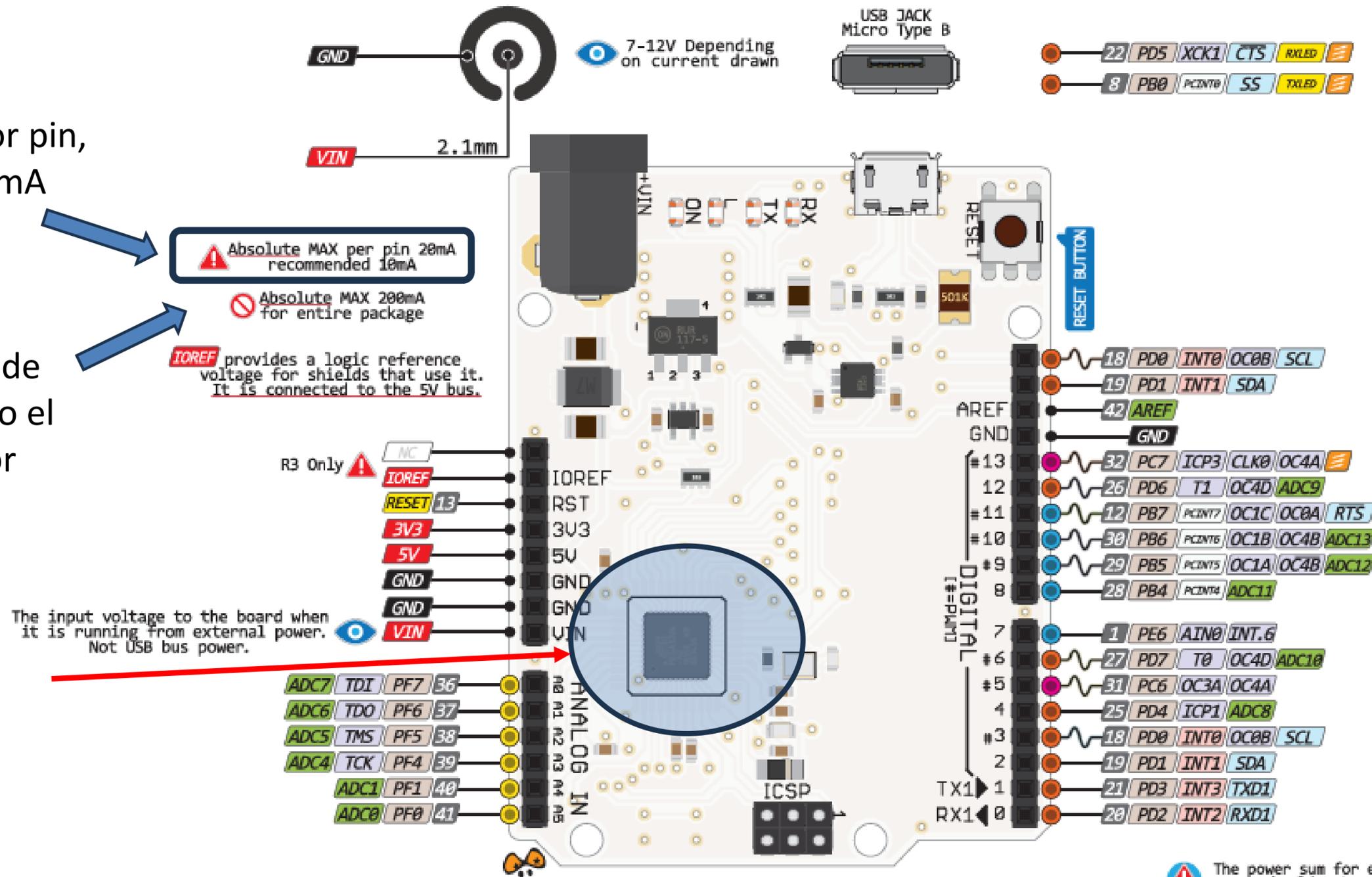


⚠ Absolute MAX per pin 20mA recommended 10mA
 ⚠ Absolute MAX 200mA for entire package
 IOREF provides a logic reference voltage for shields that use it. It is connected to the 5V bus.

The input voltage to the board when it is running from external power. Not USB bus power.

- Power
- GND
- Serial Pin
- Analog Pin
- Control
- INT
- Physical Pin
- Port Pin
- Pin function
- Interrupt Pin
- ~ PWM Pin
- ● ● Port Power ⚠


PWM TYPE

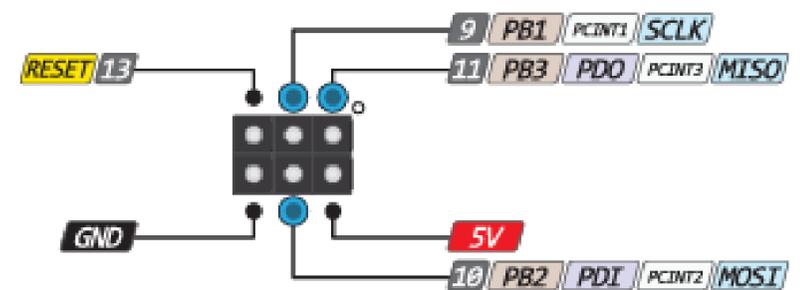- ~ 10bit
- ~ 8/16bit
- ~ HS
- ~ 16bit
- ~ 8bit




Arduino	ATmega
D0	PD2
D1	PD3
D2	PD1
D3	PD0
D4	PD4
D5	PC6
D6	PD7
D7	PE6
D8	PB4
D9	PB5
D10	PB6
D11	PB7
D12	PD6
D13	PC7

Arduino	ATmega
A0	PF7
A1	PF6
A2	PF5
A3	PF4
A4	PF1
A5	PF0

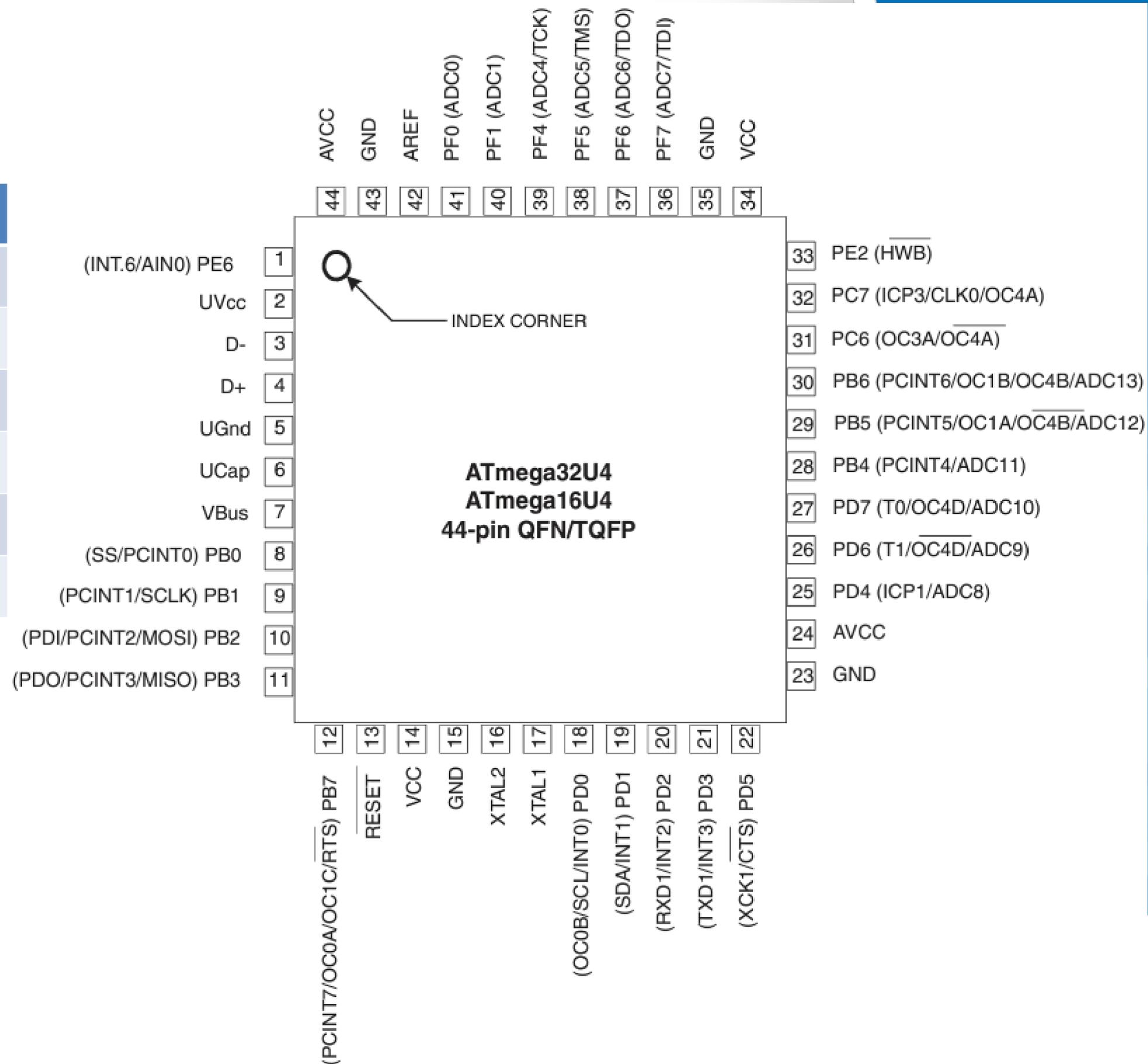




Salida física

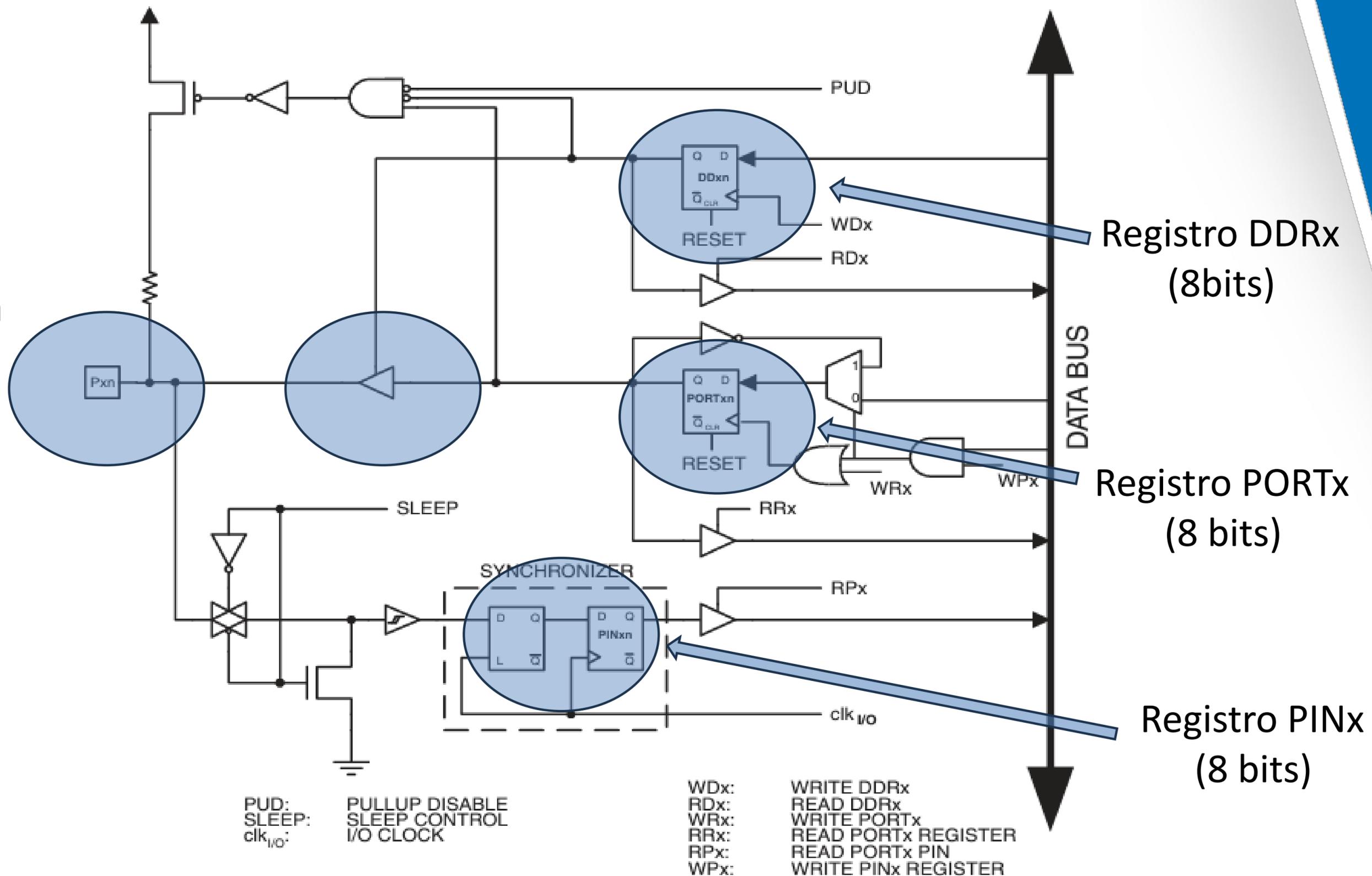

Note: 1. WRx, WPx, WDr, RRx, RPx, and RDx are common to all pins within the same port. clk_{I/O}, SLEEP, and PUD are common to all ports.



Configuración PD2 como Entrada y Pull-up

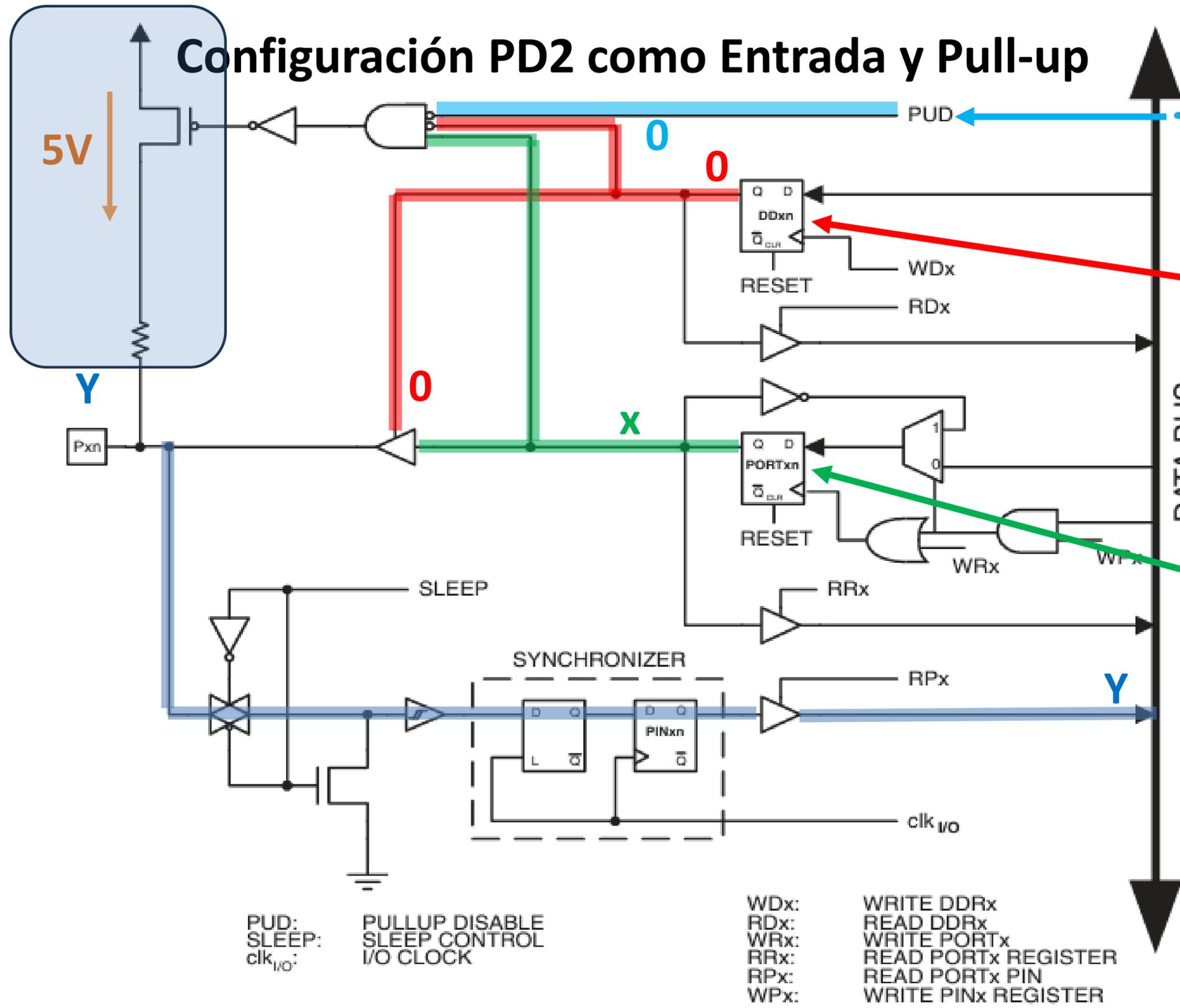

MCU-Registro de control
 MCUCR $|(1 \ll 4)$ desactiva pull-up
 MCUCR $\&=\sim(1 \ll 4)$ activa pull-up

$DDRD \&=\sim(1 \ll 2)$

$PORTD |(1 \ll 2)$ → Activa
 $PORTD \&=\sim(1 \ll 2)$ → Desactiva


Entrada Y=1 → 5V
 Y=0 → 0V

$PIND = 0b00000Y00$

PUD: PULLUP DISABLE
 SLEEP: SLEEP CONTROL
 $clk_{I/O}$: I/O CLOCK

WDx: WRITE DDRx
 RDx: READ DDRx
 WRx: WRITE PORTx
 RRx: READ PORTx REGISTER
 RPx: READ PORTx PIN
 WPx: WRITE PINx REGISTER

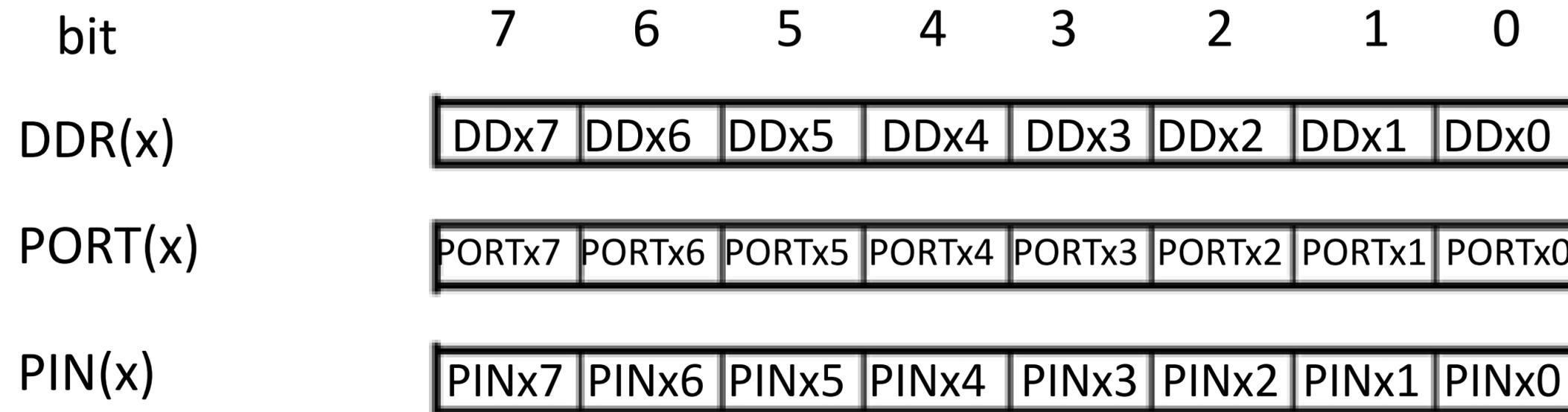Note: 1. WRx, WPx, WDx, RRx, RPx, and RDx are common to all pins within the same port. $clk_{I/O}$, SLEEP, and PUD are common to all ports.



¿Cuál es la mejor?

Arduino

```
pinMode(pin, OUTPUT)
pinMode(pin, INPUT)
pinMode(pin, INPUT_PULLUP)

digitalWrite(pin, LOW)
digitalWrite(pin, HIGH)

Val=digitalRead(pin)
```

ATmega



```
DDRB |=(1<<bit);
DDRB &=~(1<<bit);

PORTB |=(1<<bit);
PORTB &=~(1<<bit);

Val=PINB & (1<<pin)
```





LEY DE OHM

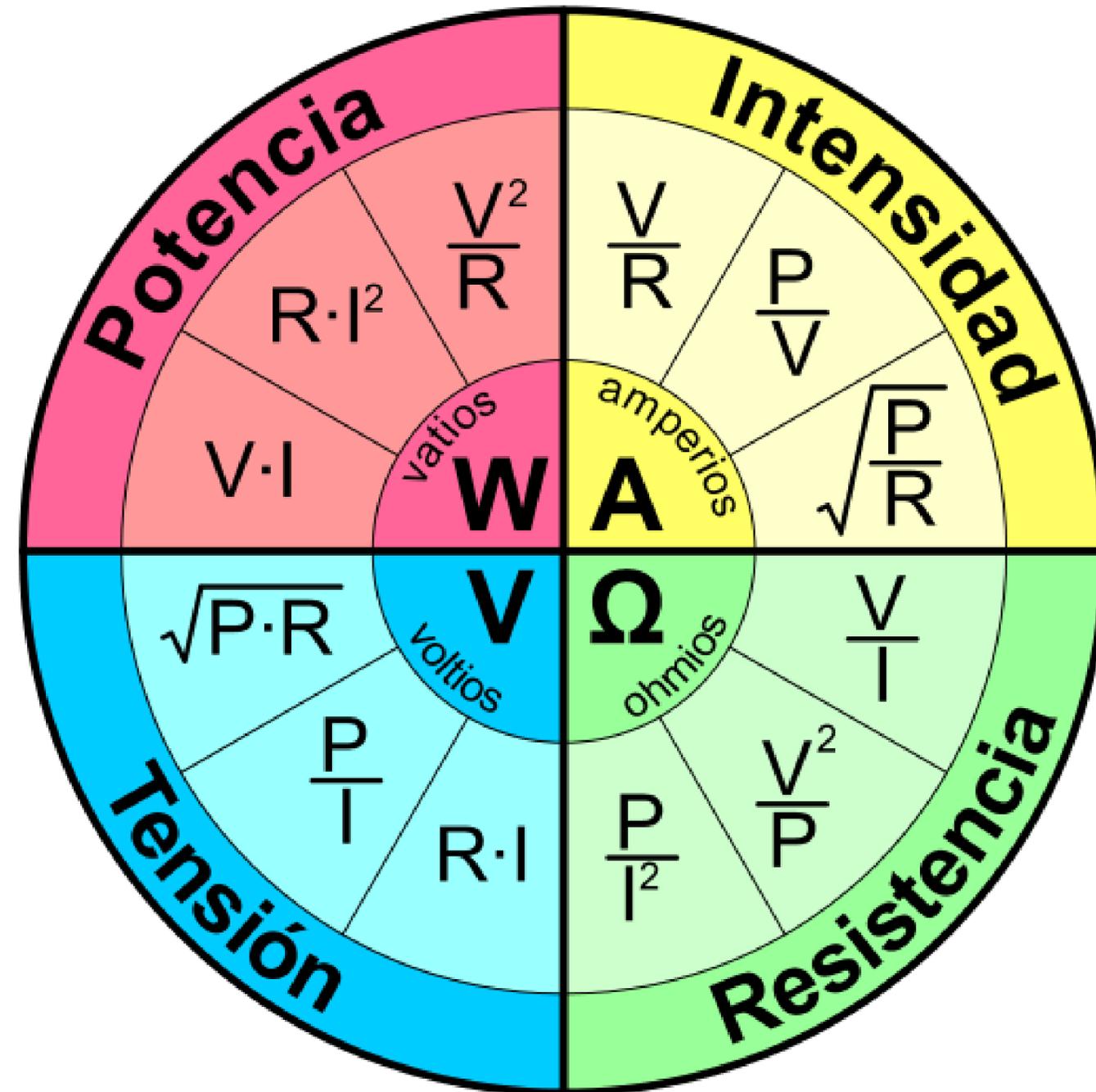
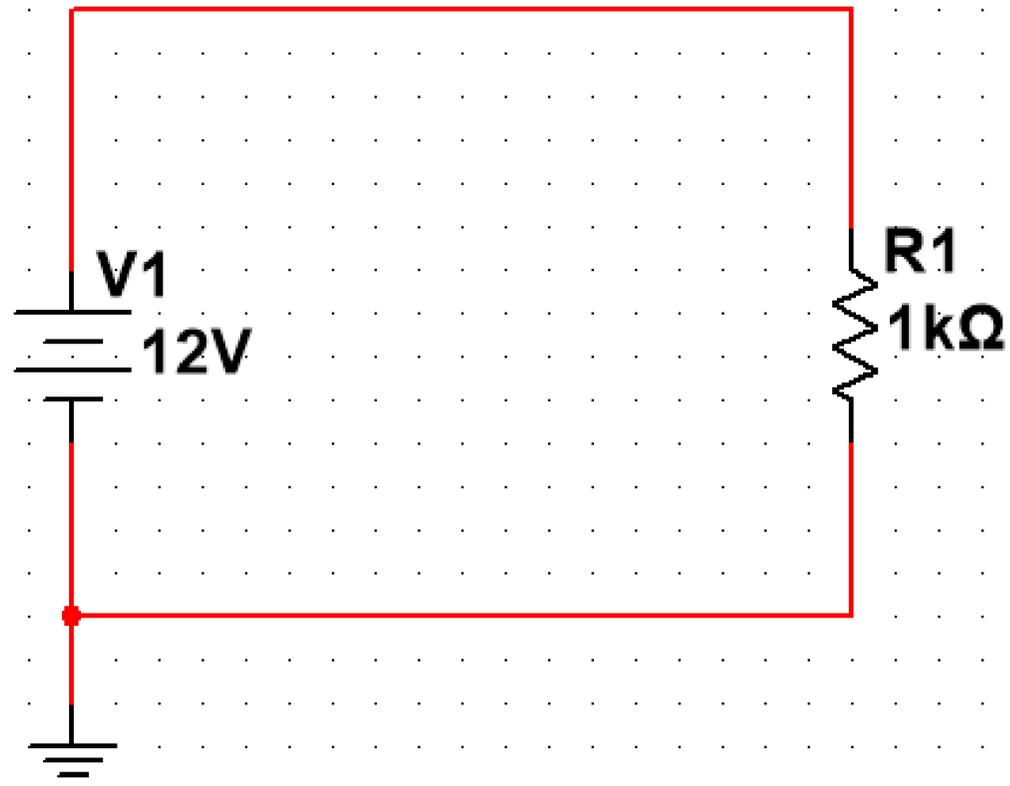




Entrada pasiva: pulsador e interruptor

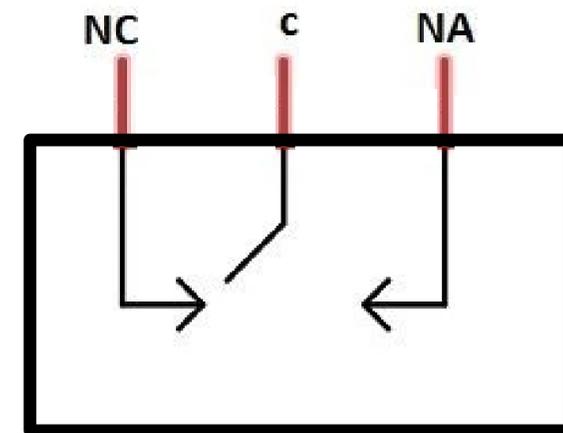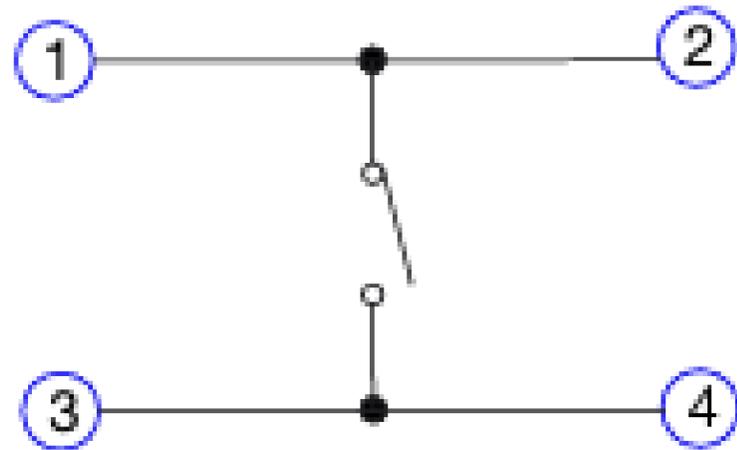

Entrada pasiva: pulsador e interruptor

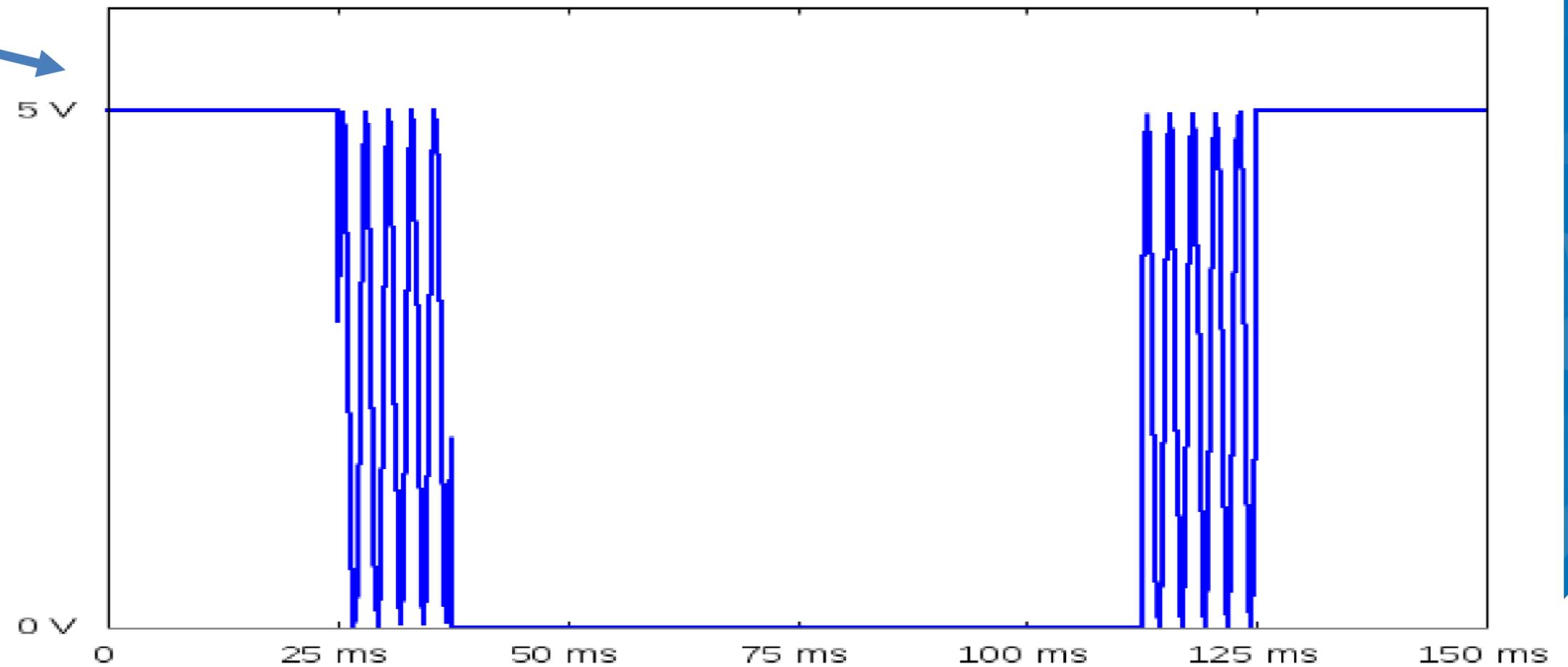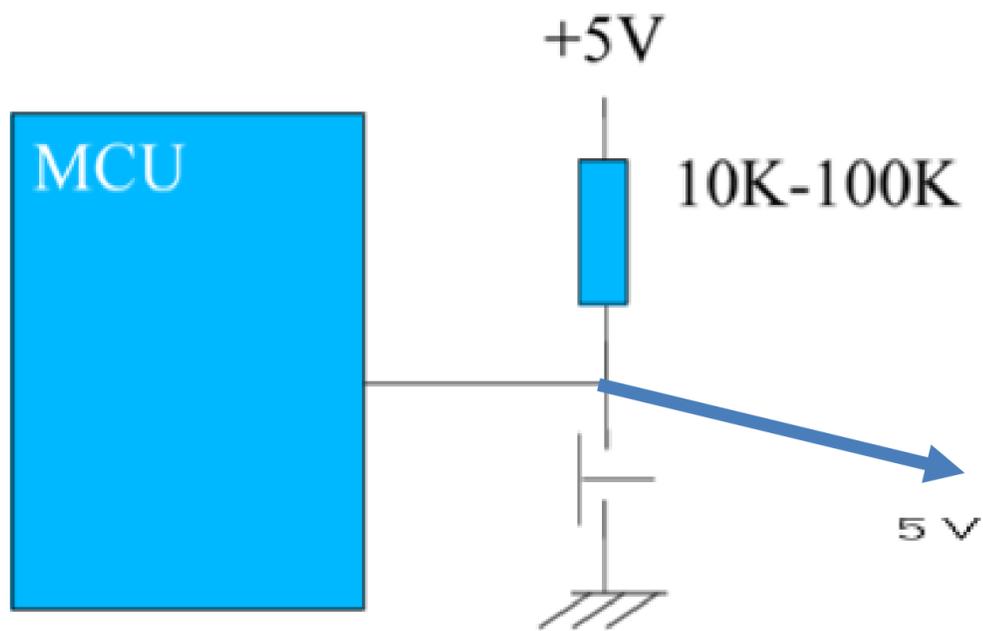



Entrada pasiva: teclado digital




?



10 pines, y solo se utilizan 8 centrales




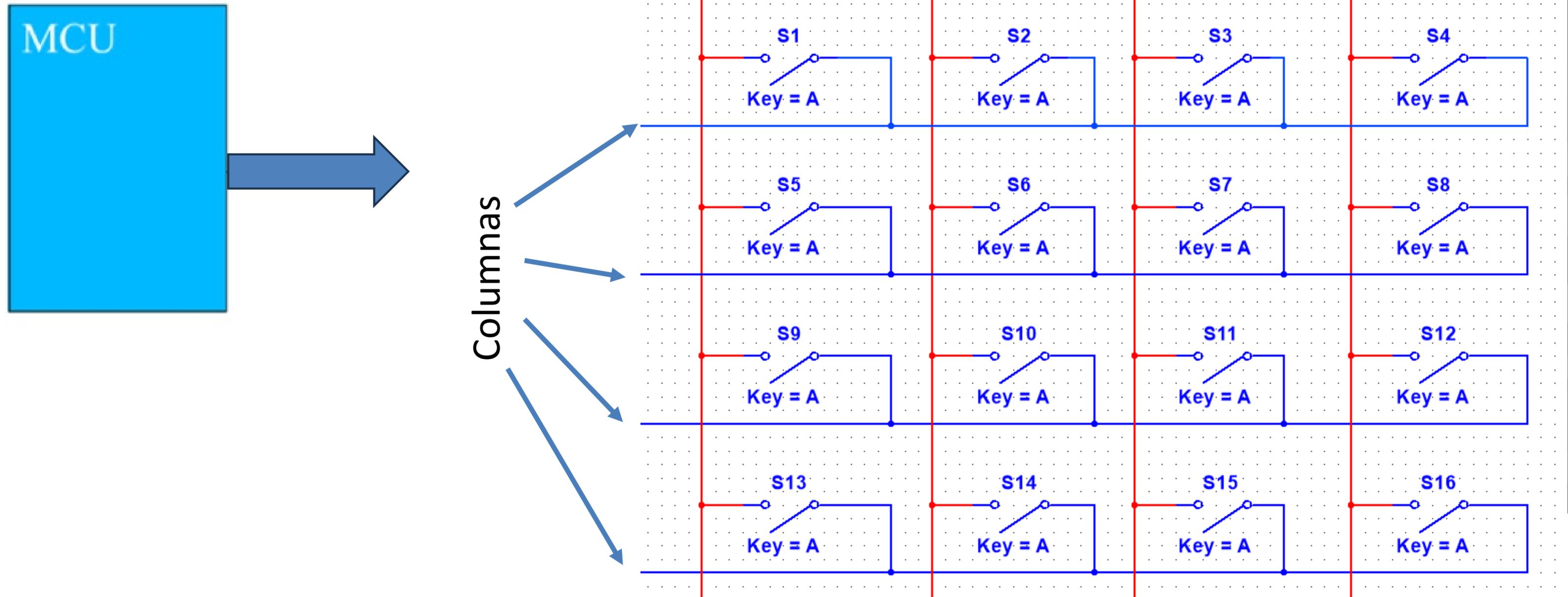Entrada pasiva: teclado digital o teclado matricial




Teclado Matricial

VCC 5V

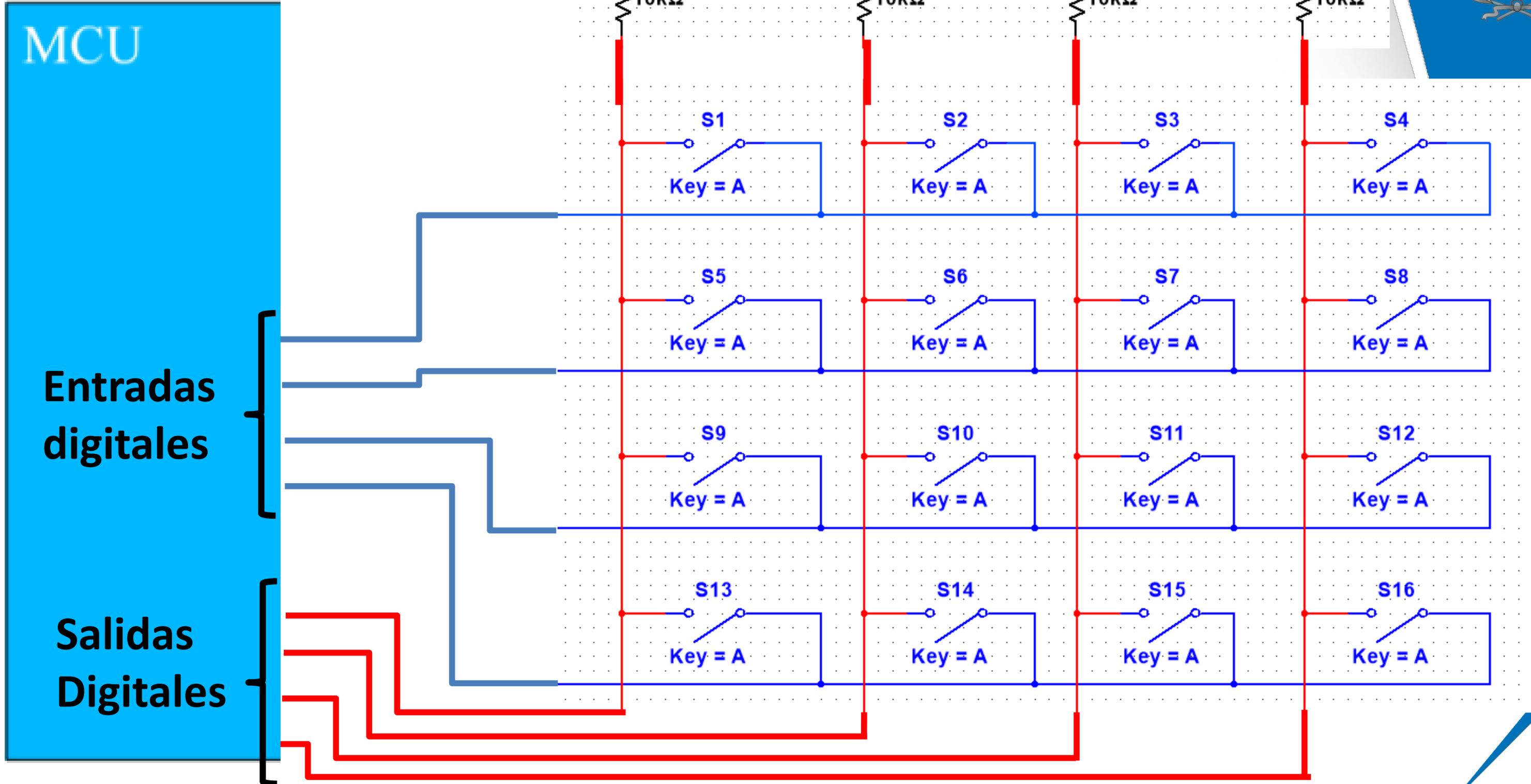


Teclado Matricial

VCC 5V

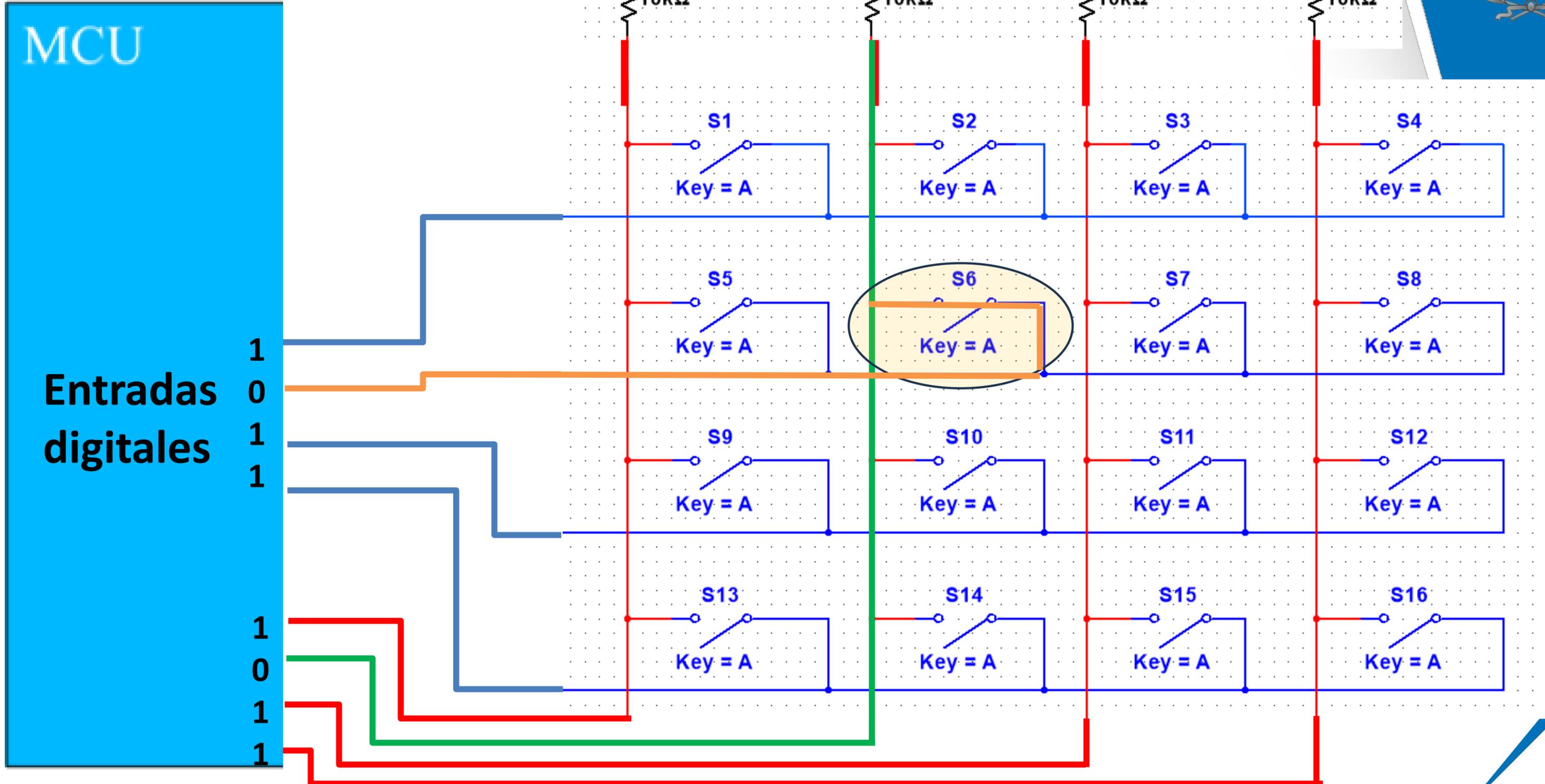


Teclado matricial

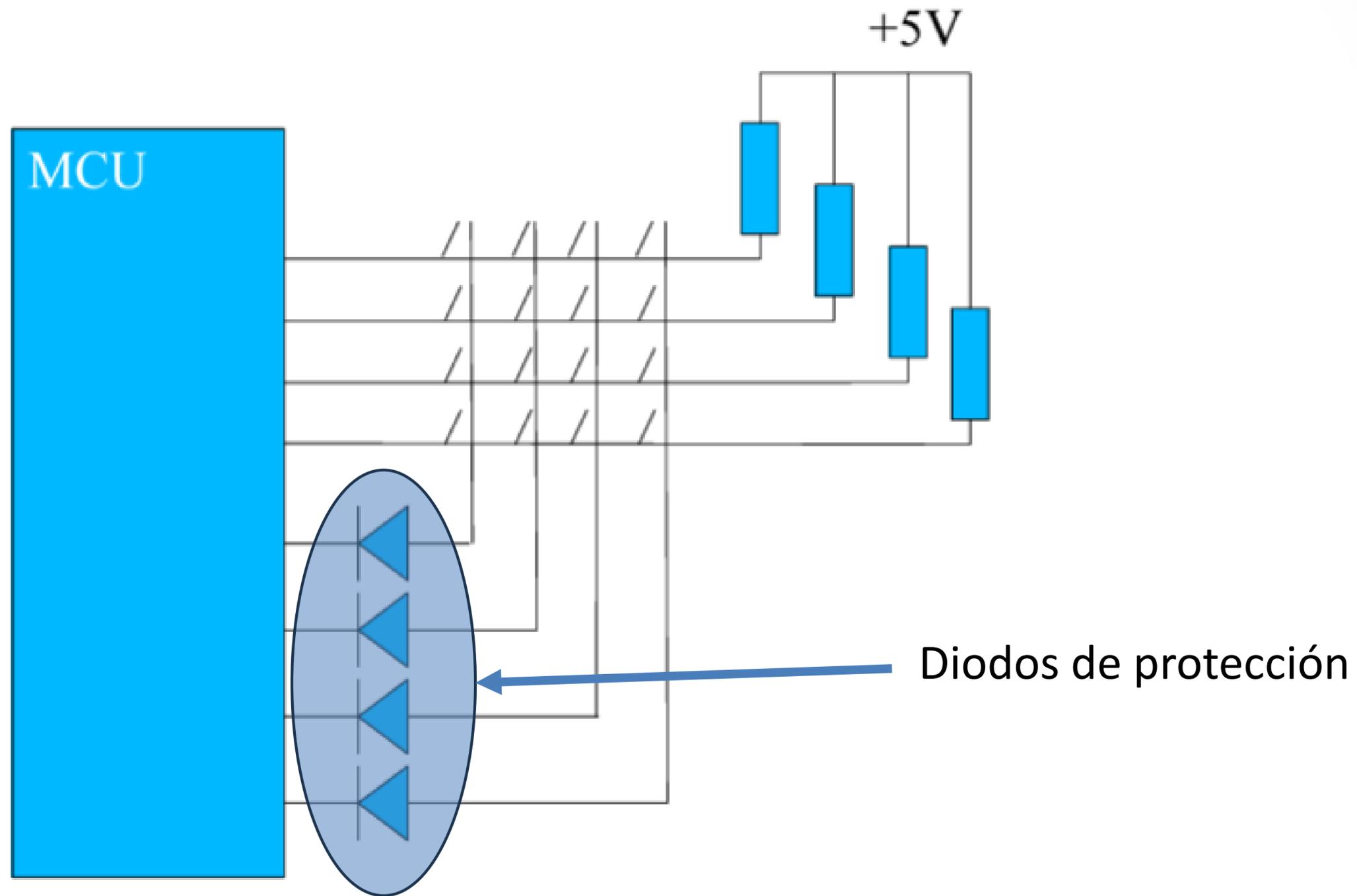



Entrada pasiva: teclado analógico

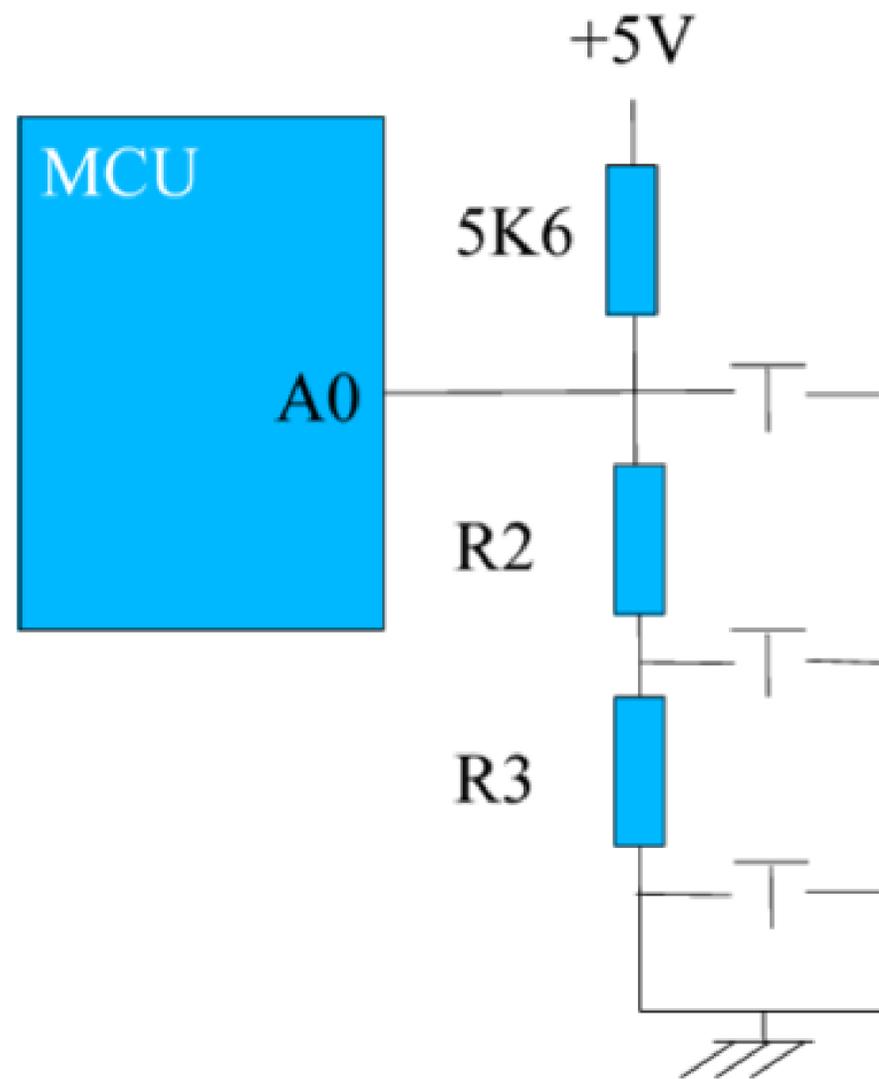

Convertidor analógico

0=====>5


`analogRead(pin)`

0=====>1024



Divisor de tensión

$$V_0 = V_{in} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

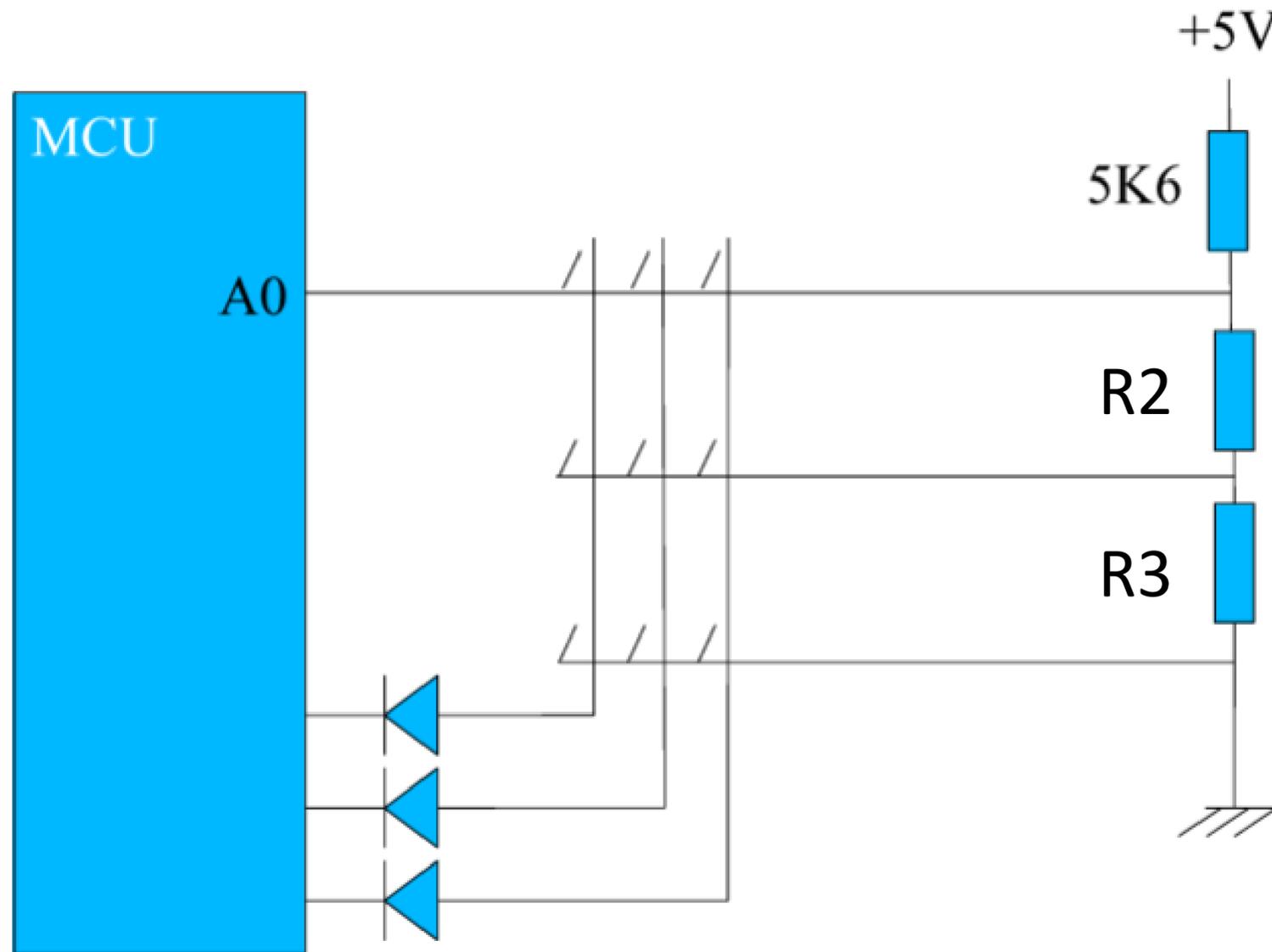
Entrada pasiva: teclado matricial analógico





Entrada Activa: con diodo Zener

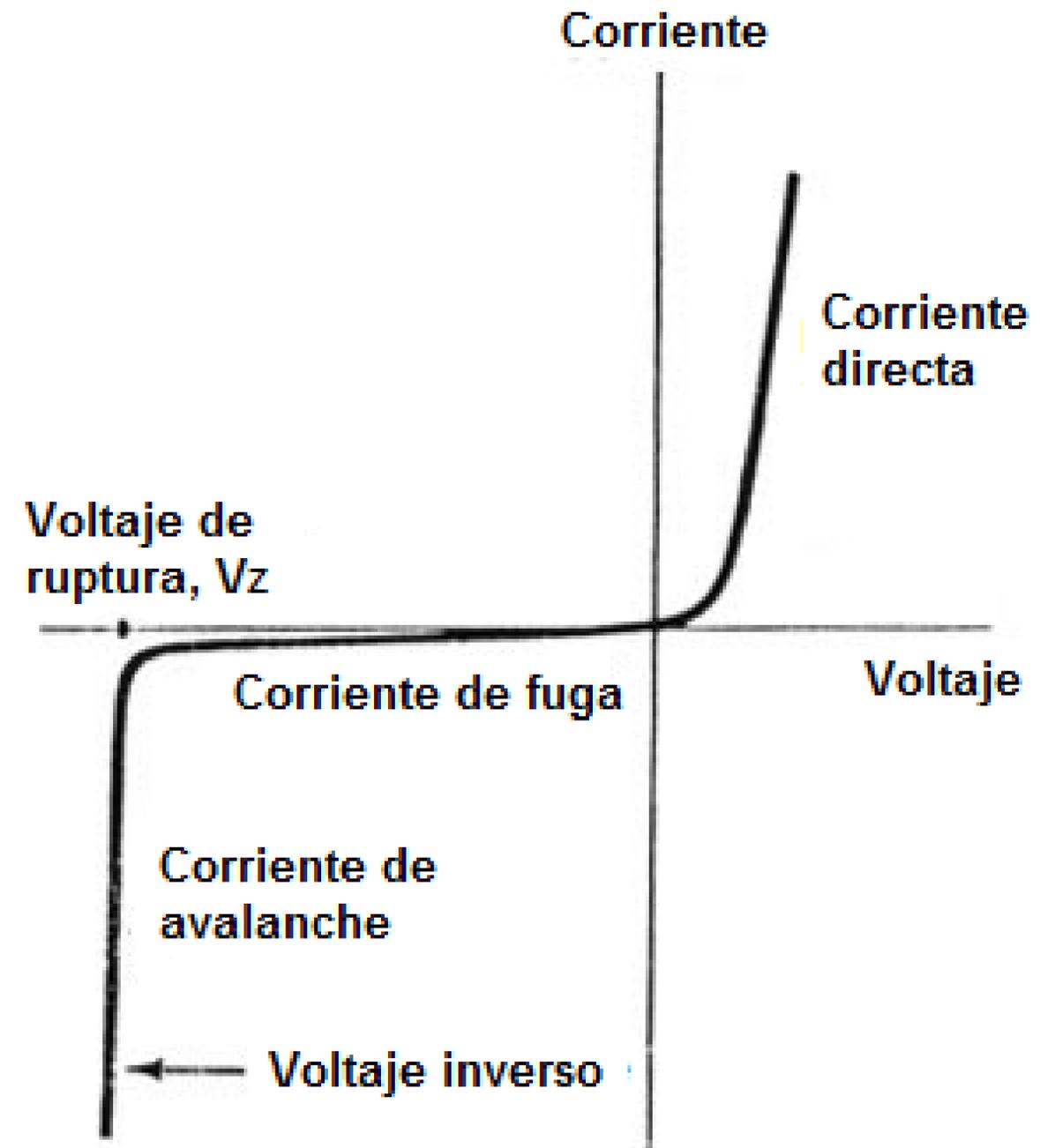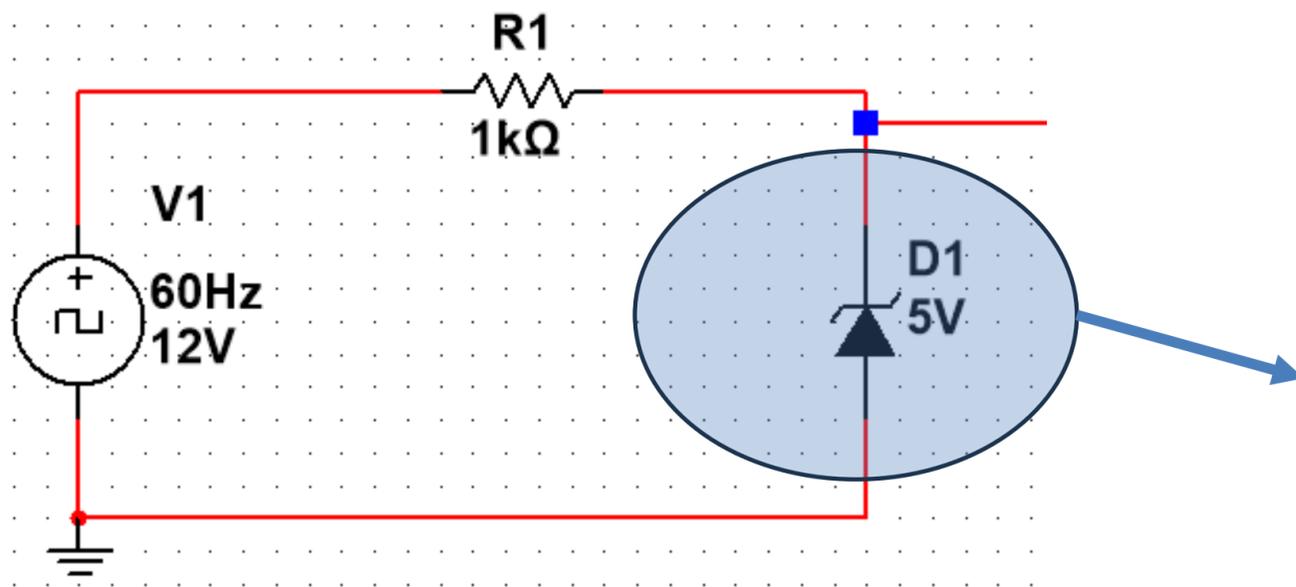



Entrada Activa: con transistor

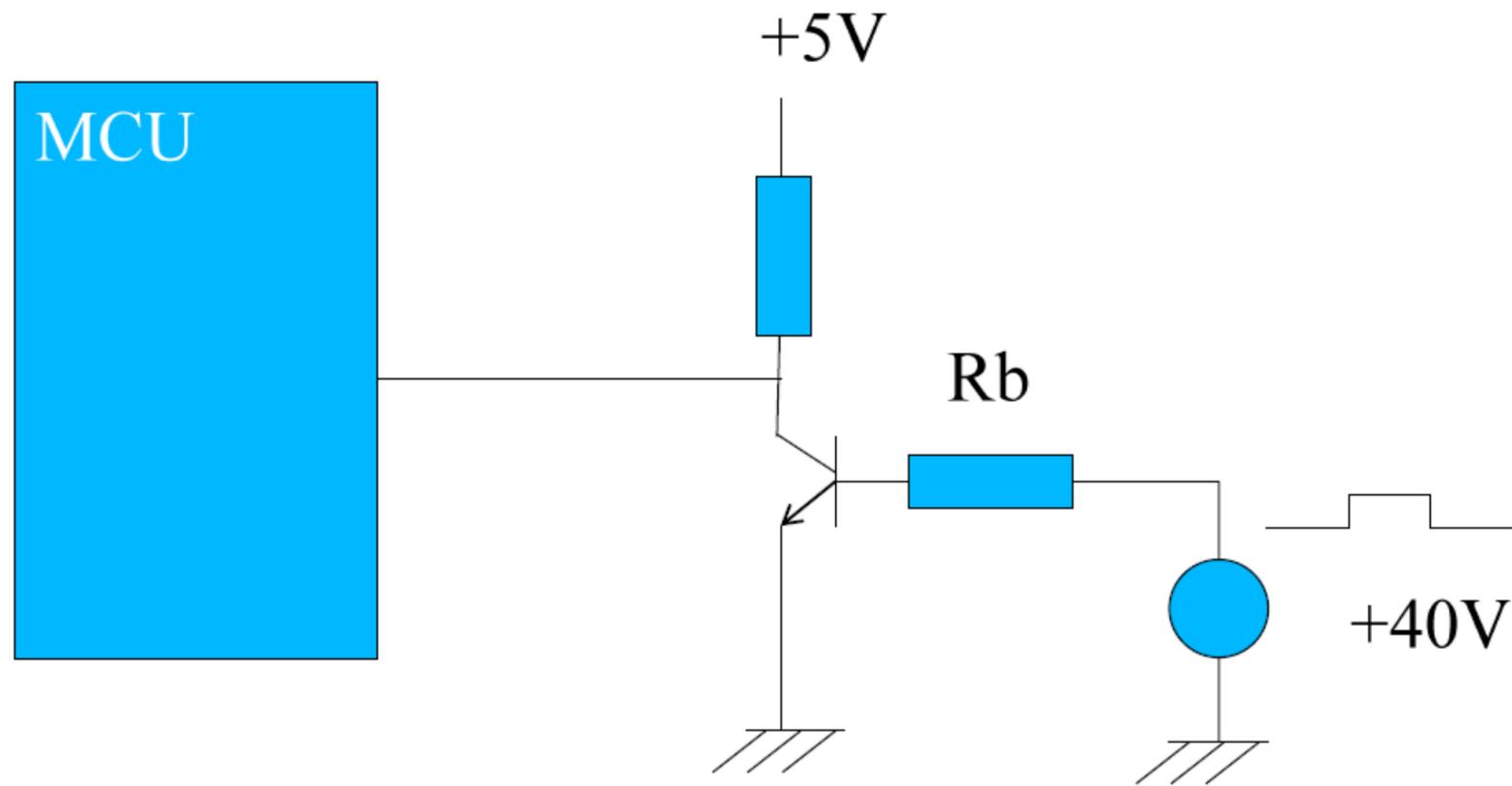



Entrada Activa: con transistor

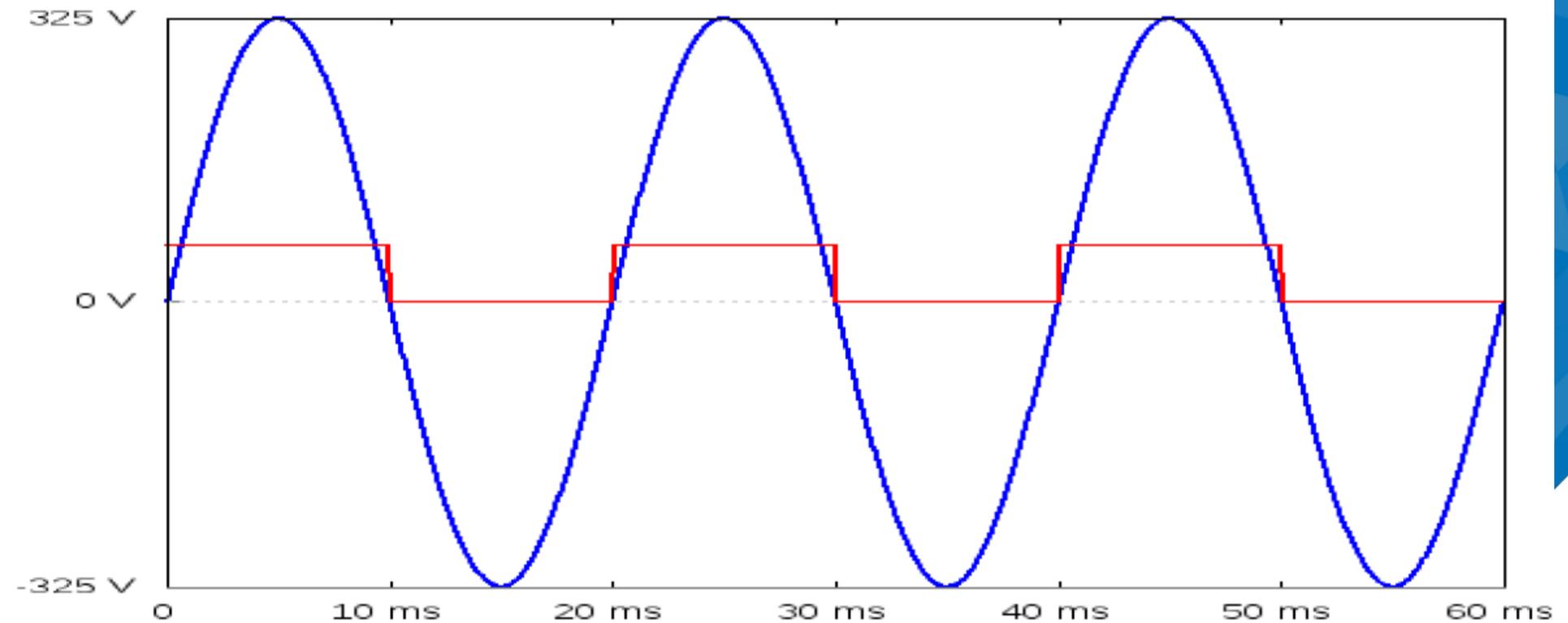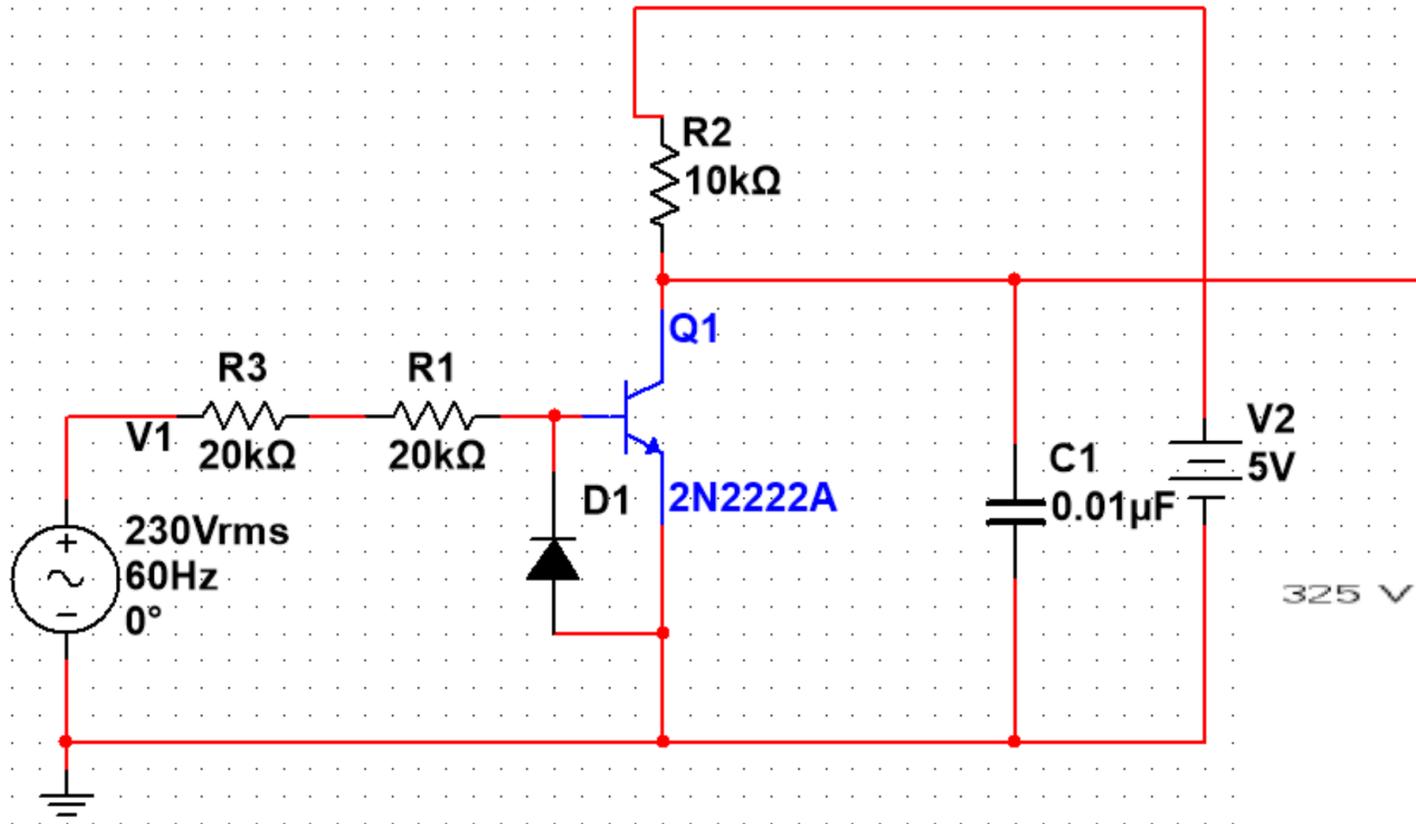

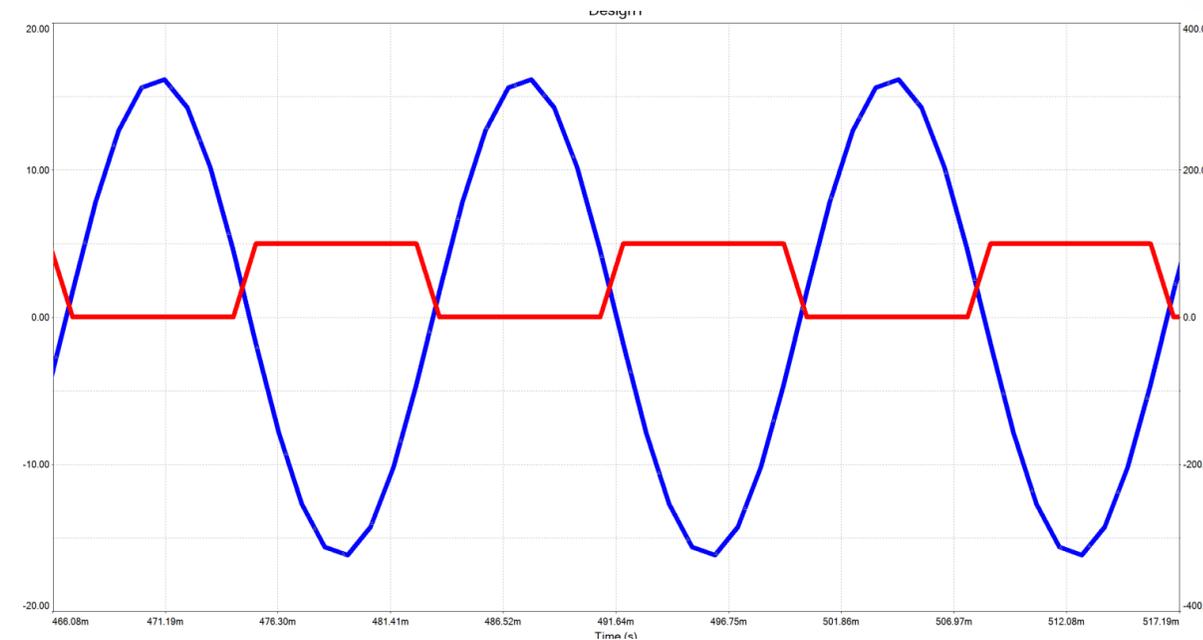
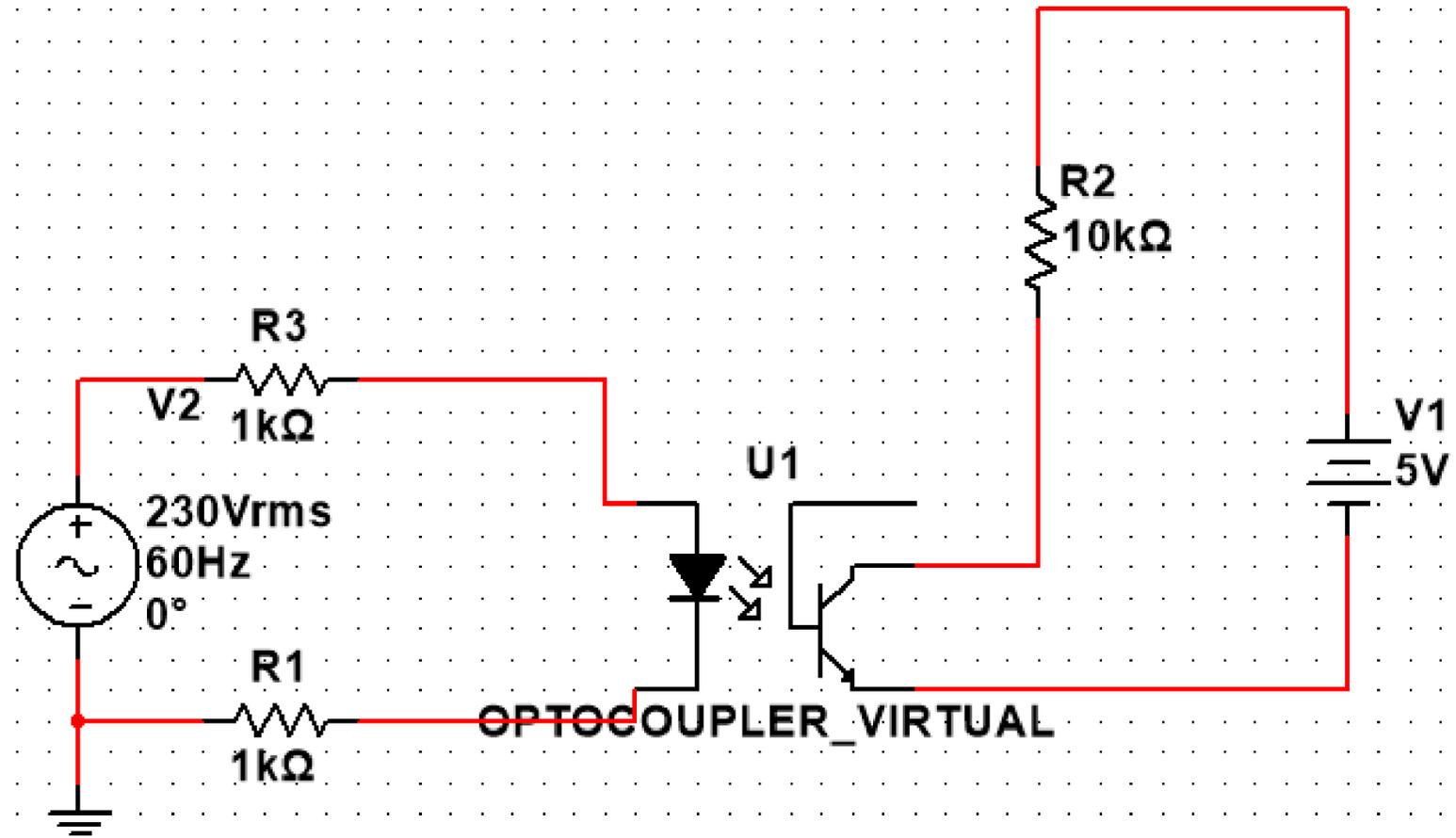
Entrada activa: detección de red 230 V AC



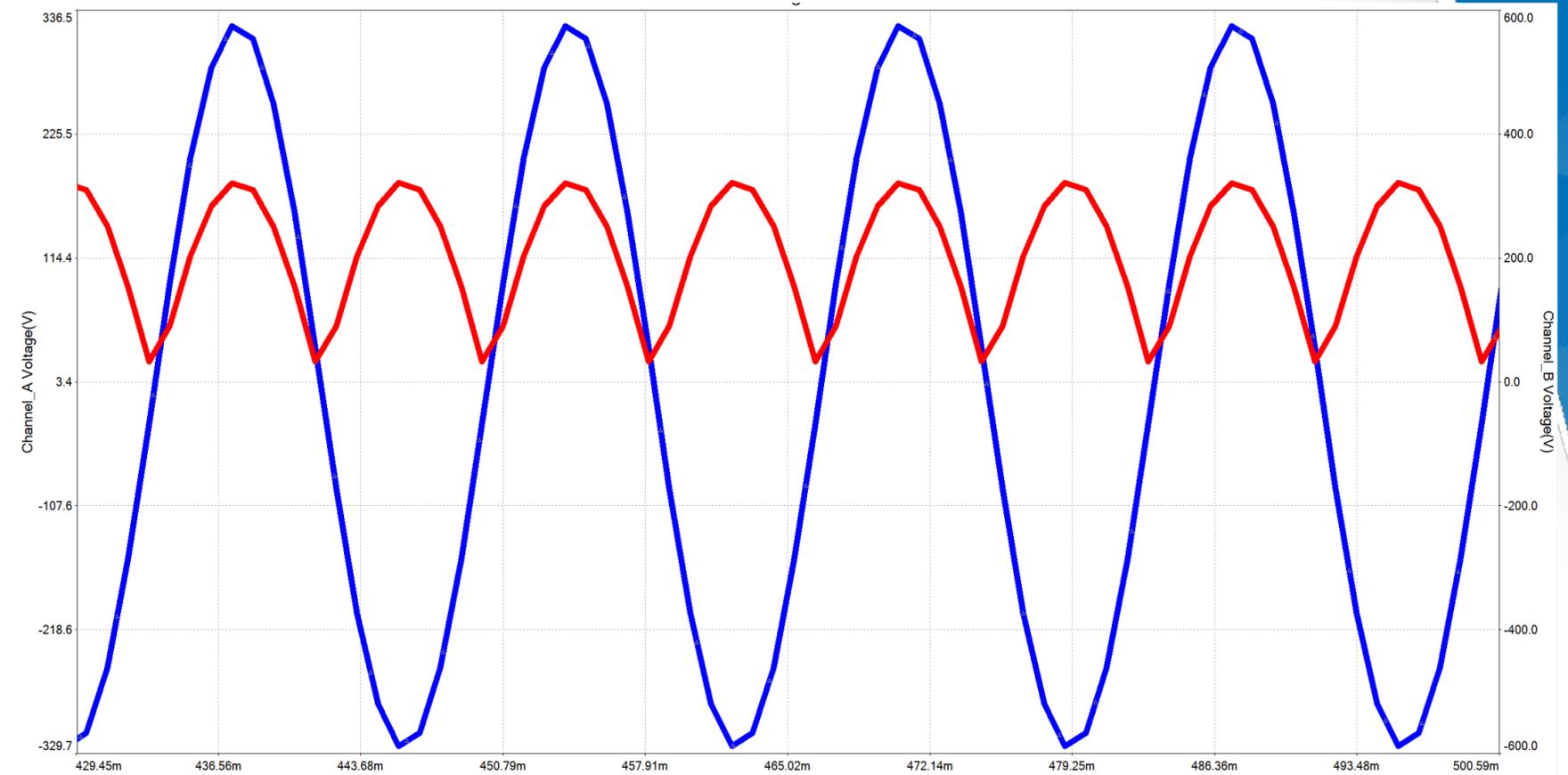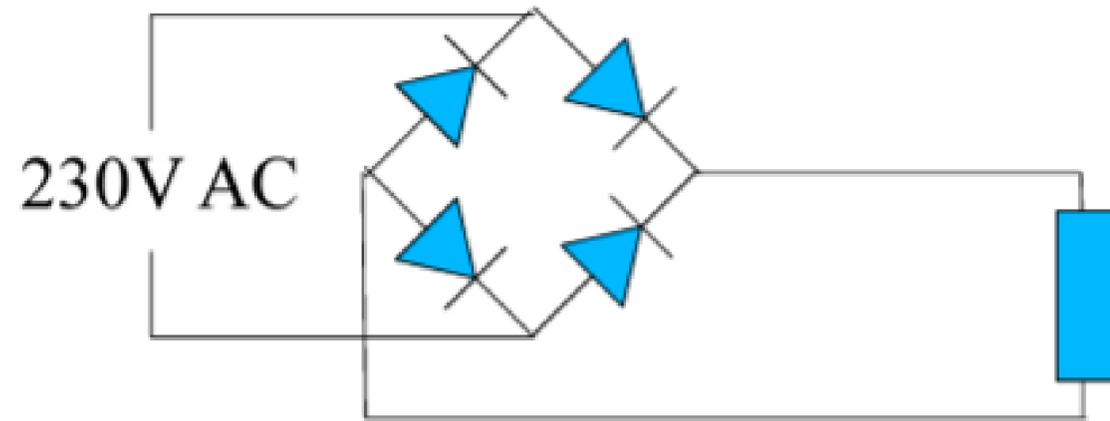Detección de red 230 V AC: Puente de diodos





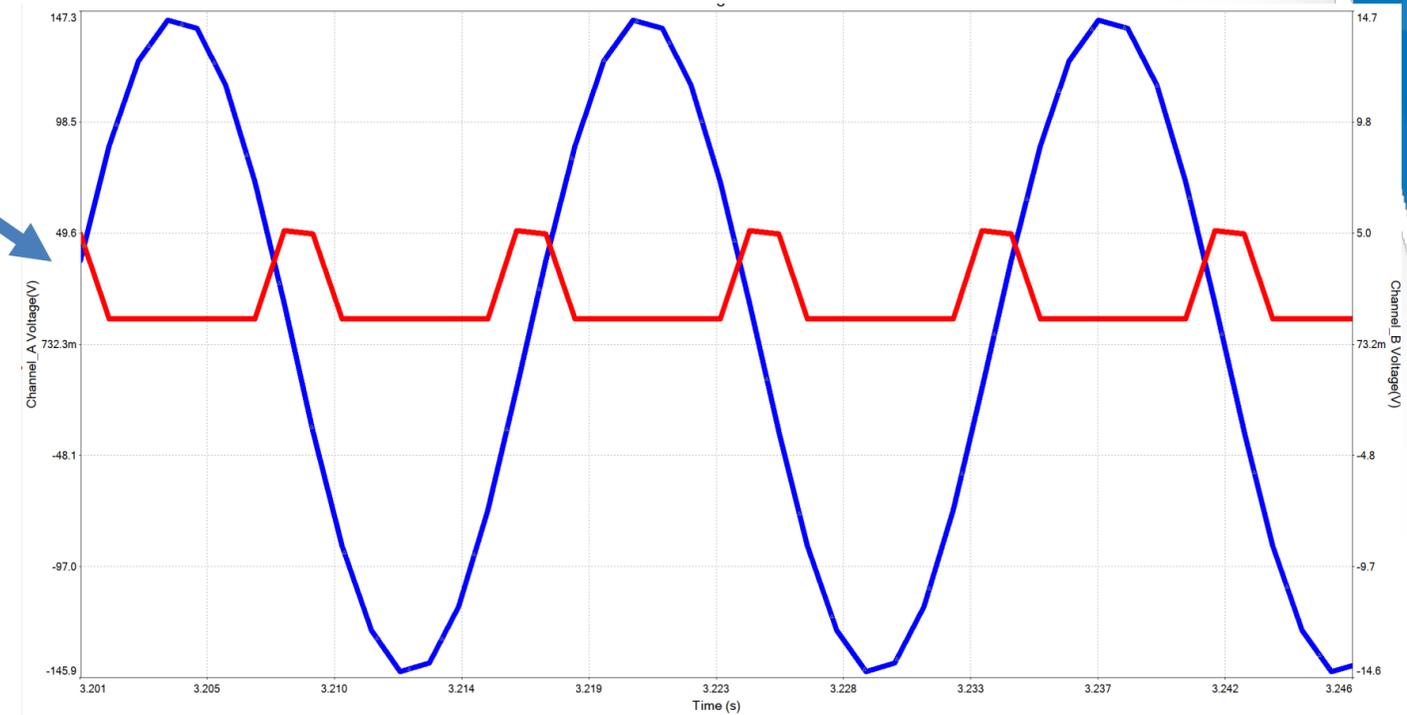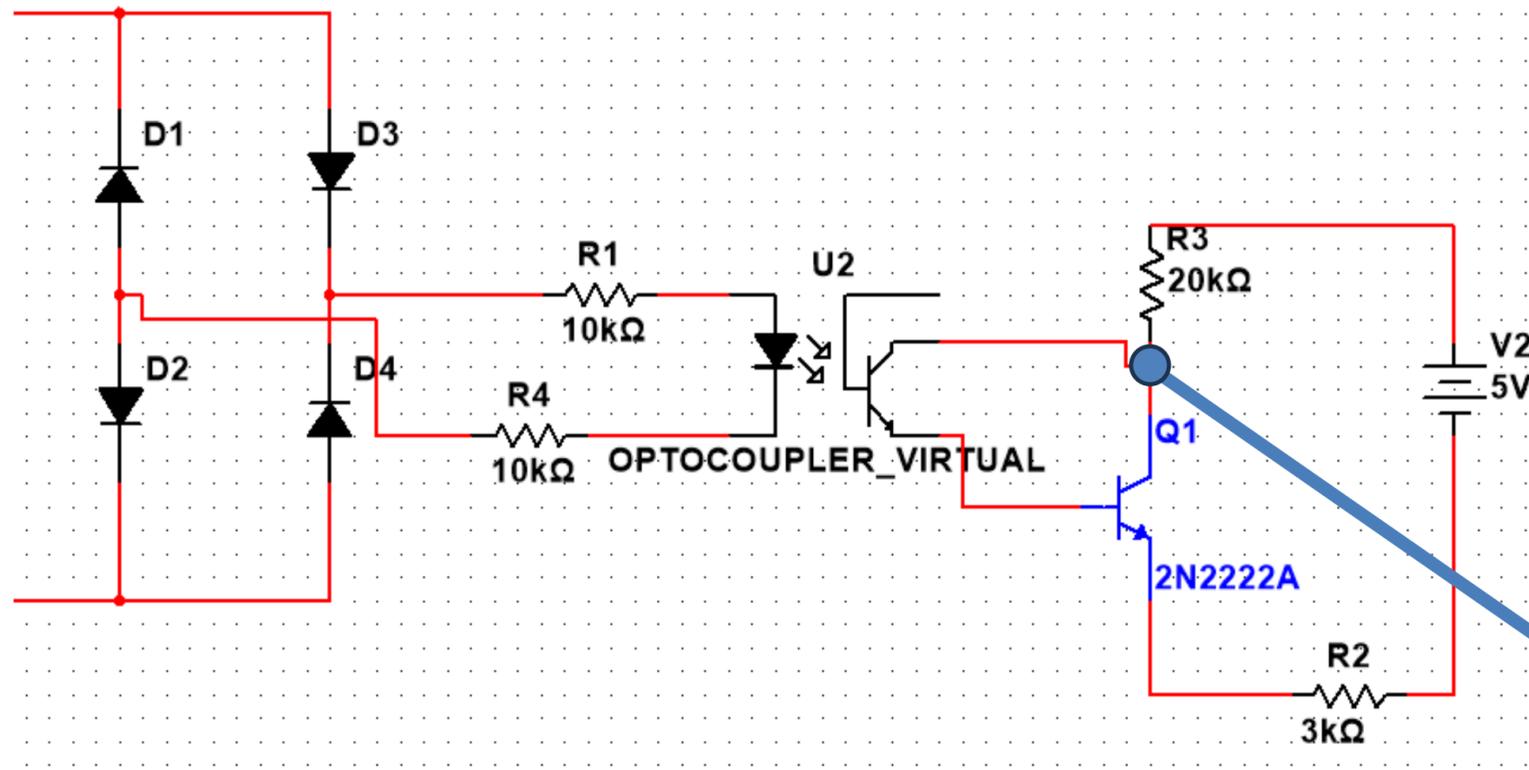Entrada activa: detección de red 230 V AC





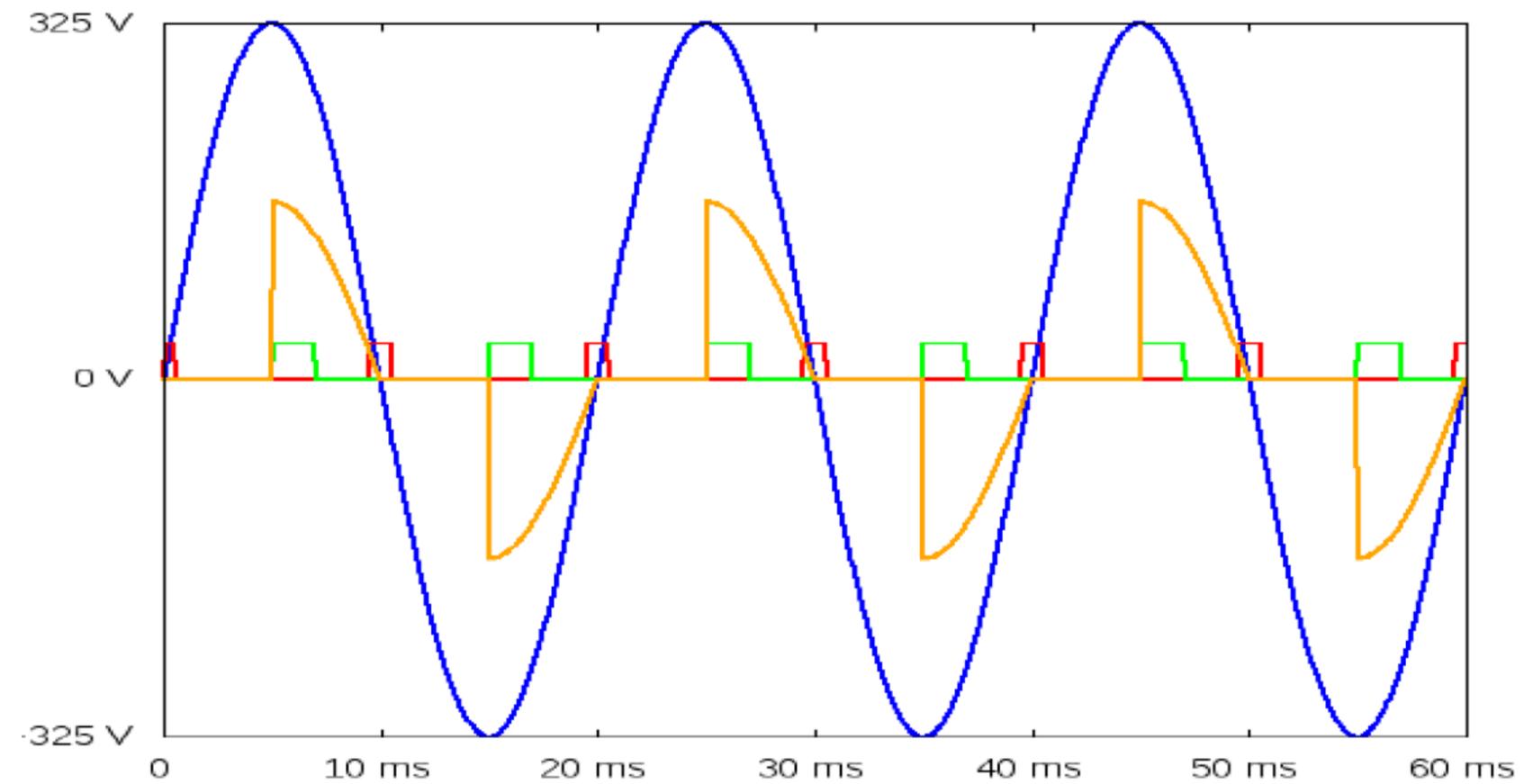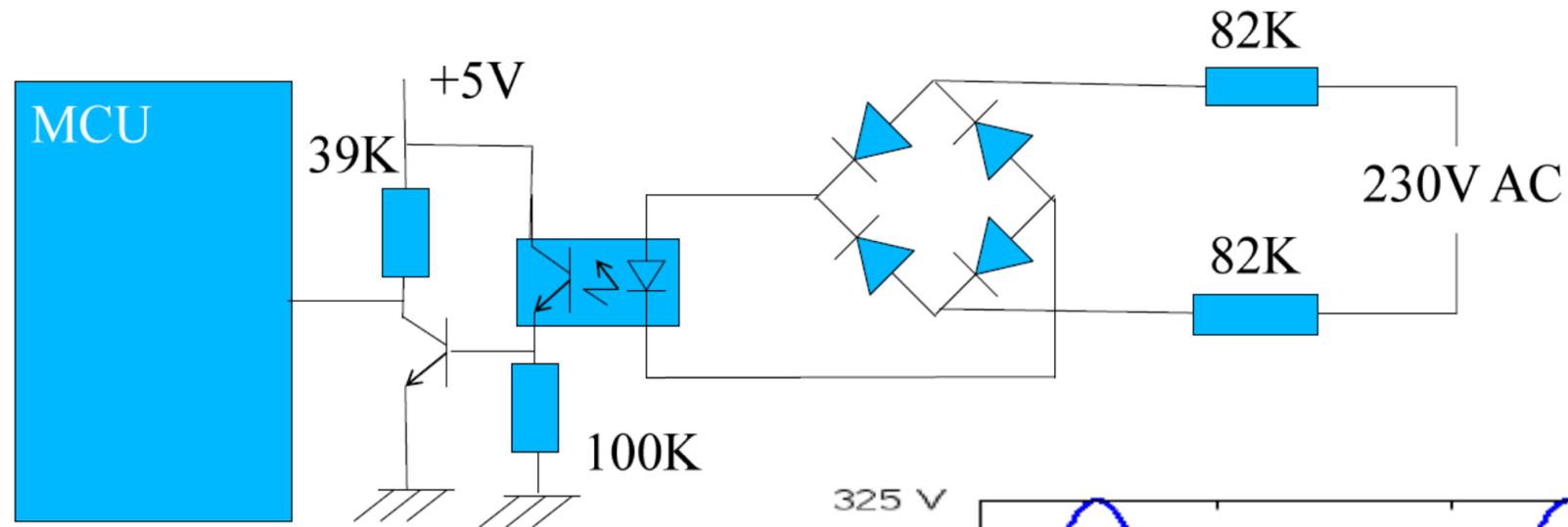Entrada activa: detección de red 230 V AC





Entrada activa: detección de red 230 V AC

